

Mi primer circuito

Índice

Iniciándome con las herramientas de desarrollo	1
Uso del multímetro	1
Montaje del circuito	1
Simulación de circuitos	4
Reto de diseño	7

Iniciándome con las herramientas de desarrollo

Este taller pretende orientar al estudiante en el inicio *Maker*; en este taller se enfrentará a desarrollar cosas como:

- Análisis de corriente de un circuito D.C.

Uso del multímetro

- ¿Cómo verificar que los fusibles del multímetro no están dañados?
- ¿Cómo medir el valor de una resistencia?
- ¿Cómo calcular el valor de una resistencia de carbón?
- Configuración de fuente DC y medición de tensión de la misma con el multímetro

Referencias útiles

- Calculadora de resistencias digikey
- Ver el vídeo Resistencias explicadas

Montaje del circuito

Puedes descargar el taller “Mi primer circuito” desde aquí

1. MATERIALES A USAR

- Una fuente de energía D.C. de tensión variable.
- Un par de cables bananas caimán
- Conectores rápidos (jumper-dupon)
- Protoboard
- Una resistencia de cualquier valor no mayor a 33 Kohms.
- Un LED de cualquier color.
- Dos multímetros, uno para medir corriente y el otro para medir tensión.
- Cuaderno para realizar apuntes

2. REALIZA ESTE PRIMER MONTAJE

A continuación podrá ver un diagrama pictográfico el cual es una aproximación de como se ven las cosas realmente.

Una manera abstracta de entender como está interconectado un circuito es a través de un esquemático, este diagrama muestra los componentes representados por símbolos con sus nodos de conexión y además etiquetados como sigue:

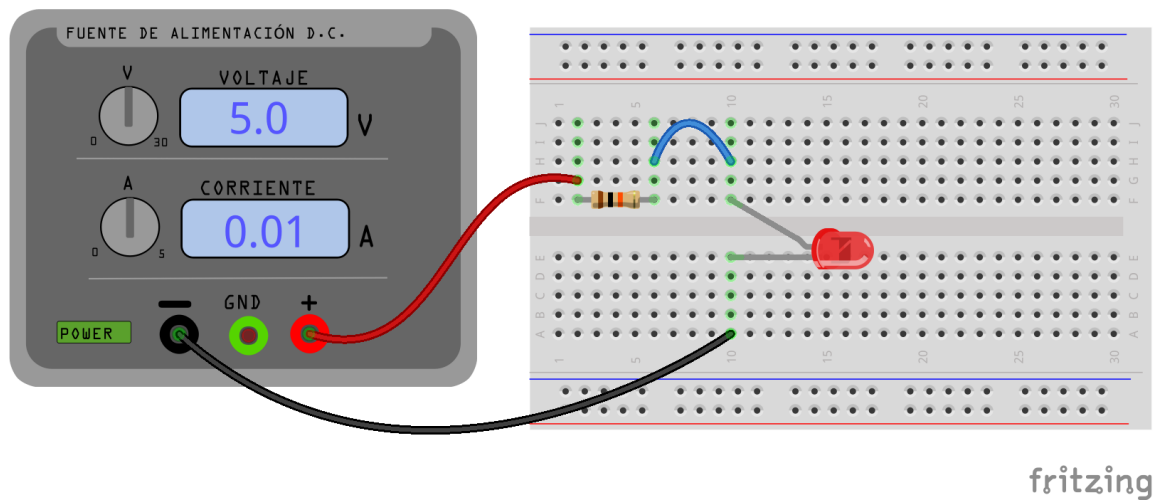


Figura 1: Mi primer circuito

R1: Resistencia DC Power 1: Fuente de energía DC LED1: Diodo emisor de Luz

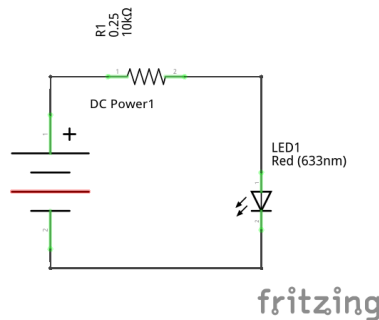


Figura 2: Esquemático primer circuito

3. ENERGIZAR CIRCUITO

- Se debe verificar que el circuito realizado corresponda al propuesto en esta guía.
- A continuación conecta la fuente de energía y empieza con un voltaje de 0 V.
- Realizar incrementos de tensión de la fuente hasta que el LED se encienda y que la intensidad lumínica sea la deseada, es decir, ni tan tenue, pero tampoco tan intensa.

Observación: En la electrónica existen componentes polarizados y no polarizados, un elemento no polarizado es aquel que no requiere una orientación para su funcionamiento como sucede con la resistencia; en el caso del LED este sí tiene polaridad (Ánodo y Cátodo) y si no enciende es muy probable que deba intercambiar sus pines de conexión para su funcionamiento correcto.

4. MEDIR VOLTAJE EN CADA COMPONENTE DEL CIRCUITO

Como se mencionó con anterioridad, tenemos tres componentes R1, DC Power y LED1. Para medir el voltaje deberás poner el multímetro en modo V en DC, como se ilustra en la siguiente imagen, además de lo anterior, se pone las puntas del multímetro en los puertos de conexión indicados como **COM** (cable negro) y **V**. Las puntas del multímetro deberán ser conectadas sobre cada componente en cada uno de sus nodos de conexión, en la imagen siguiente se observa como se realiza la medición de la tensión (voltaje) en el *LED1*.

Observar el diagrama esquemático siguiente, en él se puede observar como se realiza la medición de la tensión.

Comprendiendo como se realiza las mediciones de tensión en cada uno de los tres componentes, registra los valores obtenidos en una tabla, como en el siguiente ejemplo:

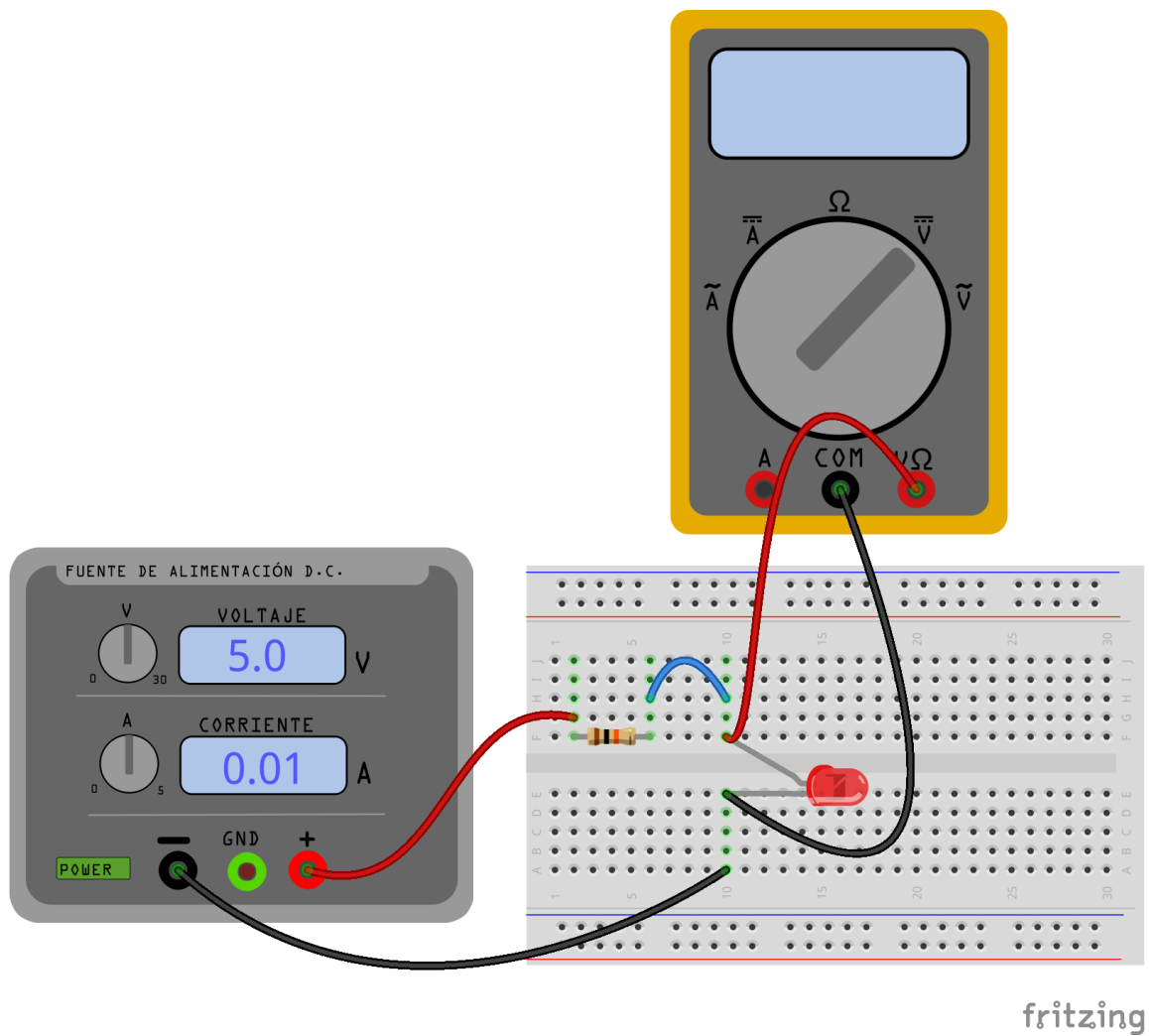


Figura 3: Diagrama pictográfico de medición de tensión en el LED

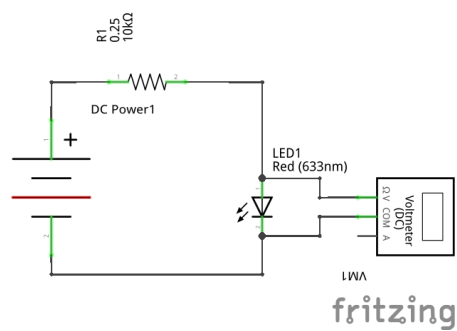


Figura 4: Esquemático sobre medición de tensión en el LED

Componente	Tensión V
R1	3.5 V
DC Power 1	5 V
LED1	1.5 V

5. COMPROBAR LA SIGUIENTE TEORÍA

En un circuito existen componentes activos y pasivos; los activos son aquellos que son capaces de entregar energía como es el caso de la *DC Power*, mientras que los pasivos son aquellos que consumen energía como es el caso de *R1* y *LED* los cuales manifiestan este consumo en Luz y calor.

Un circuito eléctrico cerrado como es el caso anterior donde solo hay un camino cerrado por donde pueda transportarse electricidad conservará su energía; lo anterior se puede interpretar como sigue: **la energía que se entrega al circuito es igual a la que se consume.**

Lo anterior en términos de voltaje se puede representar así:

$$V_{DC_POWER_1} = V_{R1} + V_{LED1}$$

Hay que comprobar la anterior ecuación, tomando los valores obtenidos y registrados en la tabla comprueba que la tensión en la fuente es igual a la suma de las tensiones de los componentes que consumen energía.

6. MEDICIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Para medir la corriente eléctrica que pasa por el circuito con el multímetro, éste último deberá hacer parte de ese cicuro cerrado, por tanto, deberá abrir un nodo en el circuito y poner en serie el multímetro con los demás componentes; para mayor claridad observe las siguiente imagen:

Observe además de los cables cómo están interconectados que la perilla o selector del multímetro se debe poner en la función de medición de corriente continua simbolizado con la letra **A** la cual tiene encima dos líneas: una línea recta y continua y debajo de ella una línea recta y discontinua.

También puede ver la abstracción de este diagrama pictográfico, donde preste atención a los nodos de conexión, verá que solo hay un camino cerrado en el circuito.

Observación: Dependiendo del multímetro, se puede usar escalas diferentes a **A**, tal es el caso de **mA** (miliamperios) o **uA** (microamperios).

Simulación de circuitos

La simulación es una herramienta que permite comparar los resultados de los cálculos de los diseños eléctricos, antes de realizar una implementación física del mismo, en las simulaciones se pueden observar comportamientos de diferentes variables, como puede ser el caso de corriente eléctrica, voltaje, potencia, impedancias, frecuencia de operación, entre otros.


En el siguiente enlace podrá ver la simulación del circuito denominado “mi primer circuito”; podrá observar de manera gráfica el voltaje (a modo de colores), la corriente que circula por los conductores (puntos amarillos que se desplazan por el circuito), y la intensidad de encendido del LED rojo (Dependiendo de la potencia eléctrica que es consumida en el LED, el color rojo cambiará su intensidad).

Enlace para observar la simulación de mi primer circuito

EL siguiente archivo el cual es un texto plano (.txt) es la representación en spice, la cual indica por números de nodos cómo está interconectado un circuito y qué modelo corresponde, se invita a descargar el archivo y leer su contenido para comprender cómo está codificado.


Archivos en formato .txt de mi primer circuito en CircuitJS

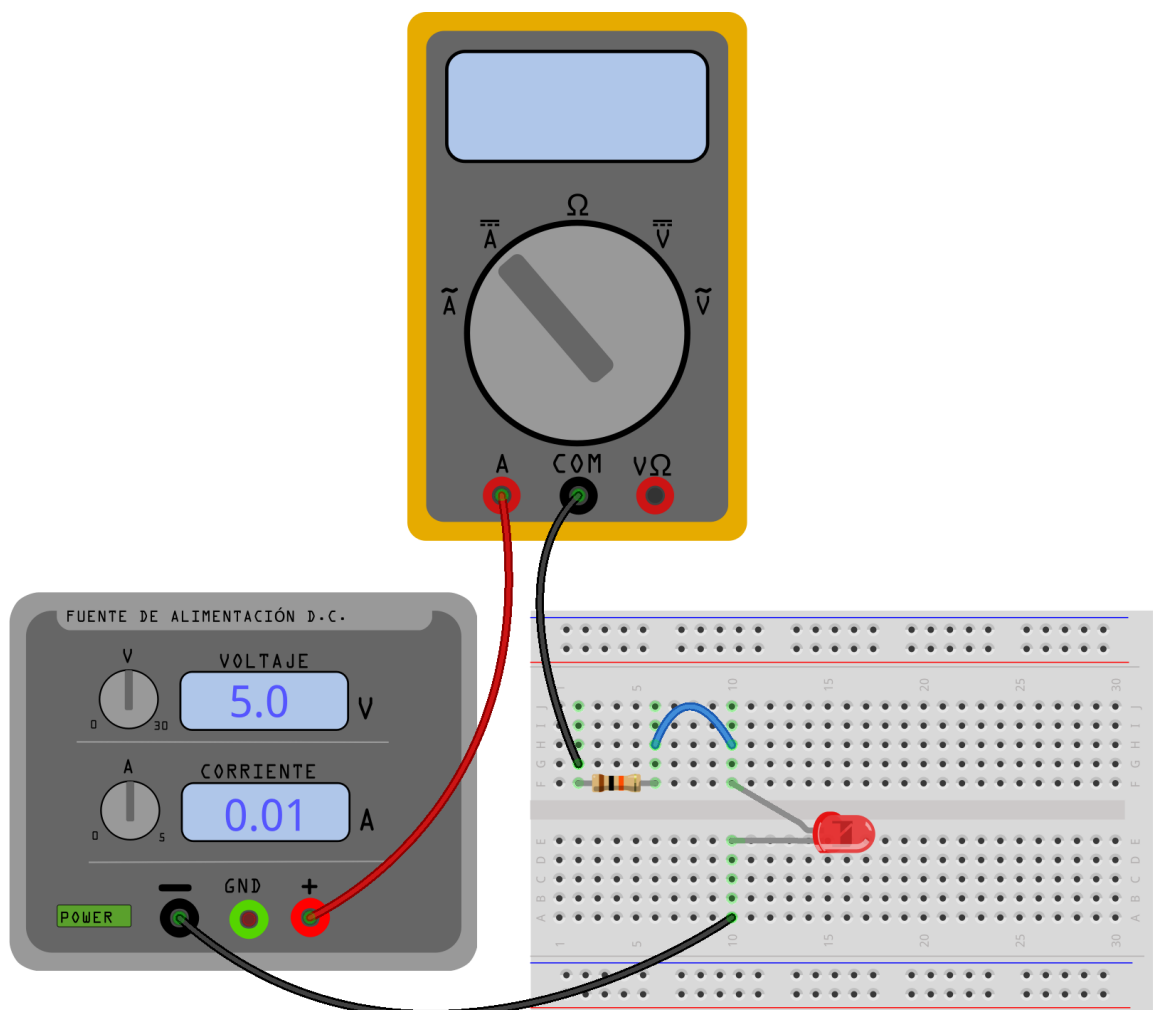Desde luego hay diferentes tipos de simuladores, están aquellos como éste (circuitjs) que es a nivel pedagógico una herramienta poderosa para visualizar el comportamiento, pero también hay otros simuladores con características



fritzing

Figura 5: Multímetro como amperímetro

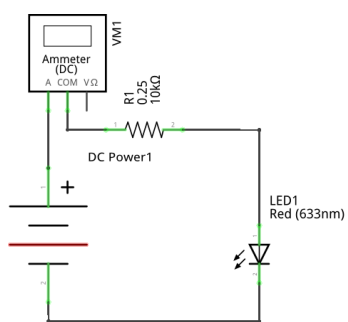

fritzing

Figura 6: Diagrama esquemático circuito con amperímetro

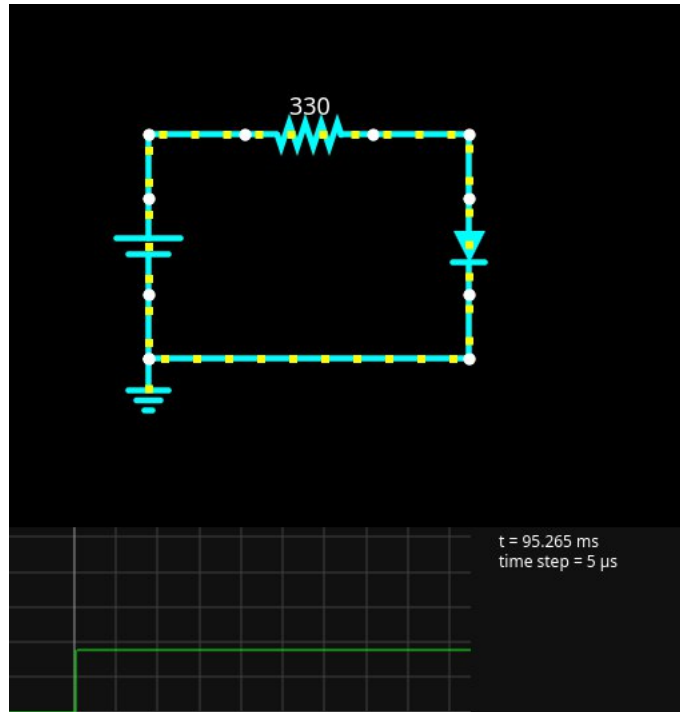


Figura 7: Simulación de mi primer circuito

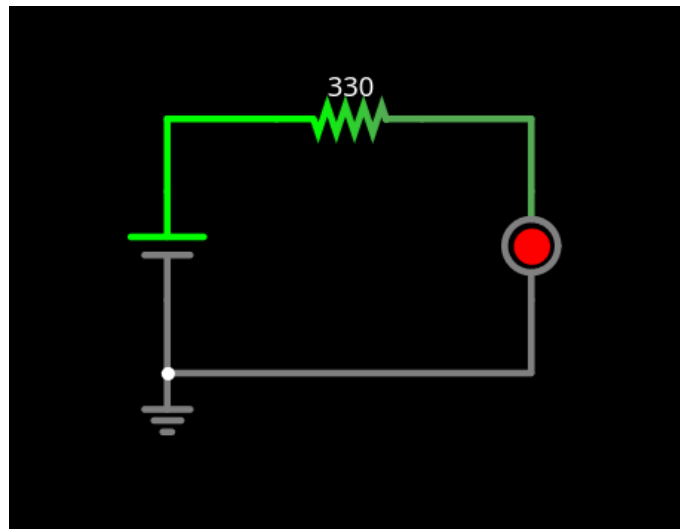


Figura 8: Simulación de circuitos

profesionales que pueden ser opensource, gratis o privativos, a continuación se señalan dos de ellos que pueden ser útiles en su carrera de ingeniería.

- Qucs
- LTSpice

Observación Sobre cómo instalar Qucs, puede seguir las instrucciones que encontrará en este enlace

Reto de diseño

En vista de lo aprendido en el taller “Mi primer circuito” deberá desarrollar el siguiente reto que verá en la siguiente imagen.

Por convención la corriente (i) sale por el positivo (+) de la fuente DC1

Caso 1: $i \rightarrow$ Nodo a

Caso 2: $i \rightarrow$ Nodo g

Reto:

Para el circuito acá arriba deberá proponer el valor de R_1 y R_2 de tal manera que las corrientes vistas por los LEDs I_{D1} e I_{D2} cumplan las siguientes condiciones $I_{D1} = 10 \text{ mA} \pm 10\%$ teniendo presente la tolerancia a $\rightarrow I_{D2} = 15 \text{ mA} \pm 10\%$

Para tal fin tenga presente que la fuente cambia su polaridad cada segundo (1Hz) como se indica con los roles **Caso 1** y **Caso 2** lo cual afecta el voltaje que se vé en el **Nodo a** con respecto al **nodo g** (+, -) y se invierten a (-, +) y la dirección de la corriente.

Siempre hay variaciones entre las composiciones de los diodos, e incluso pequeñas entre diodos de la misma clase, pero en general, la caída de voltaje depende del color y del brillo del led. La siguiente tabla muestra las caídas de voltaje de varias clases de led.

Tipo de diodo	Diferencia de potencial típica (voltios)
Rojo	1.7 voltios
Rojo de alto brillo, alta eficiencia y baja corriente	1.9 voltios
Anaranjado y amarillo	2 voltios
Verde	2.1 voltios
Blanco brillante, verde brillante y azul	3.4 voltios
Azul brillante y led especializados	4.6 voltios

$V = I \times R$
 $P = V \times I$
 $\sum P_{in} = \sum P_{out}$

② $R_{Total \text{ en serie}} = R_s$
 $R_s = R_1 + R_2 + \dots$

③ $R_{Total \text{ en paralelo}} = R_p$
 $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

Tenga en cuenta:

① El valor del voltaje del Led depende del color, ver tabla ①, (escoja el color que desee)

② Es posible que no halle la resistencia y que debe hacer series o paralelas, use la información que halla en ② y ③

Figura 9: Reto de calculo de resistencias