

Iniciandome con las herramientas de desarrollo

Este taller pretende orientar al estudiante en el inicio *Maker*; en este taller se enfrentará a desarrollar cosas como:

- Análisis de corriente de un circuito D.C.

Mi primer circuito

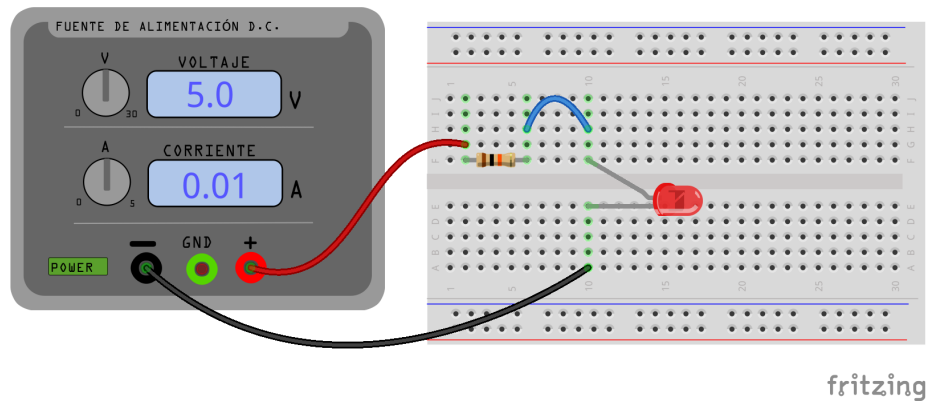


Figure 1: mi primer circuito

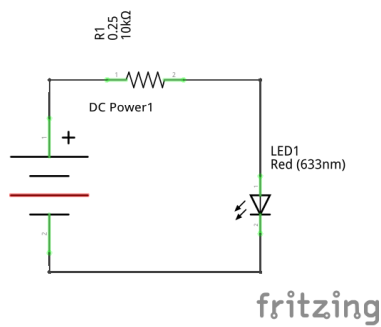


Figure 2: Esquemático primer circuito

Medir voltaje en los componentes con el mutímetro:

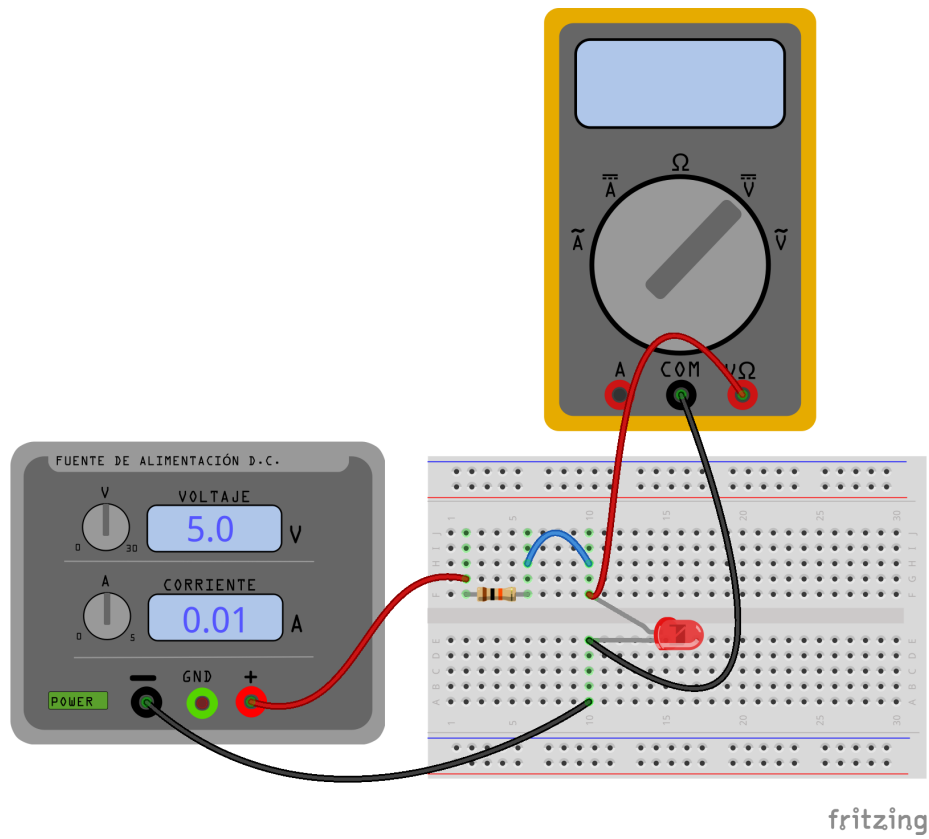


Figure 3: Diagrama pictográfico de medición de tensión en el LED

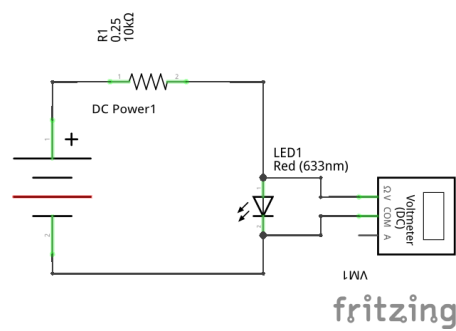


Figure 4: Esquemático sobre medición de tensión en el LED